

17. Запишите комплексное сопротивление заданной схемы.

$$e(t) = \dot{U}m\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = -\frac{j}{\omega C}$$

$$\underline{Z}_{\text{BX}} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_C + R$$

